



Évaluation - Modéliser un circuit électrique simple

Objectif : L'élève schématise un circuit, distingue série et dérivation et raisonne sur l'intensité et la tension sans mettre en danger le matériel.

Nom : _____

Date : _____

/ 10

COMPÉTENCE ÉVALUÉE

L'élève schématise un circuit, distingue série et dérivation et raisonne sur l'intensité et la tension sans mettre en danger le matériel.

1. Schématise un circuit à deux lampes en dérivation.

/ 2 pts

.....

2. Place ampèremètre et voltmètre.

/ 3 pts

.....

3. Justifie les branchements.

/ 3 pts

.....

4. Énonce deux règles de sécurité.

/ 2 pts

.....