

Exercices - Modéliser un circuit électrique simple

Objectif : L'élève schématise un circuit, distingue série et dérivation et raisonne sur l'intensité et la tension sans mettre en danger le matériel.

Avance dans l'ordre. Lis chaque consigne jusqu'au bout.

★ PALIER 1 - REPÉRER

1. Associe six symboles.

.....

2. Note précisément ta réponse.

.....

★★ PALIER 2 - APPLIQUER

1. Corrige deux schémas dangereux.

.....

2. Note précisément ta réponse.

.....

★★★ PALIER 3 - RAISONNER

1. Construis un circuit en dérivation.

.....

2. Justifie avec une trace vérifiable.

.....

★★★★ PALIER 4 - TRANSFÉRER

1. Prévois l'effet d'une lampe dévissée.

.....

2. Justifie avec une trace vérifiable.

.....